

# Redressement de tensions alternatifs

L'objectif est de redresser des tensions alternatifs en tensions continues. Notre étude se restreindra à l'application d'un pont redresseur de tensions en monophasé. Nous verrons deux types principaux de redresseurs :

- le redresseur simple alternance
- le redresseur double alternance

Nous liserons ensuite les tensions obtenues par un condensateur.

Schéma du montage : redresseur simple alternance

(sans lissage)  
condensateur)

(avec lissage via


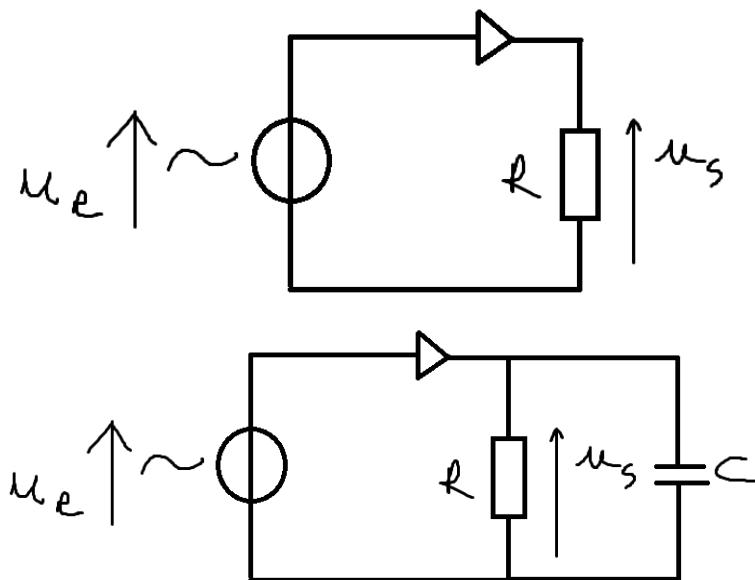


Schéma du montage : redresseur double alternance

(sans filtrage)

(avec filtrage)

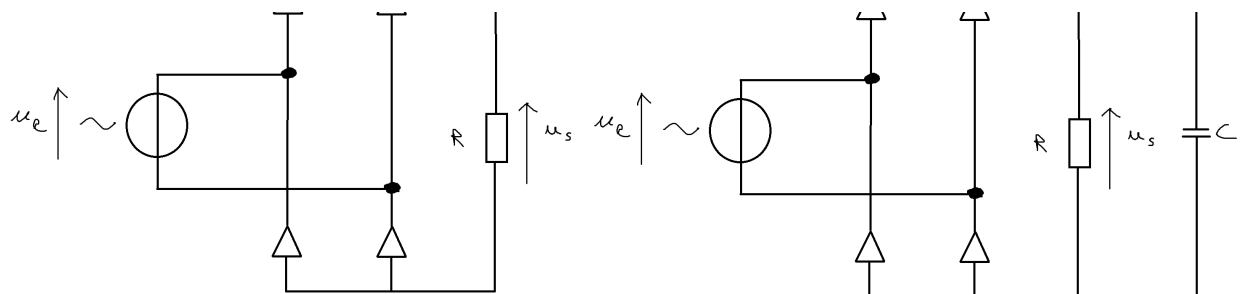


---

Revision #1

Created 26 January 2023 05:28:30 by Manuel Alexis

Updated 19 September 2024 12:13:16 by Manuel Alexis